

Jonathan Emanuel Puiguiera
carne 19249

Fecha entrega: 15.08.2020
Sección lab: 11


lab. 05

Ejercicio 01.


Tabla 01

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

1. Mux 8:1

 

2. Mux 4:1 & compuestas

 

3. Mux 2:1 & compuestas


 



Tabla 02

	A	B	C	Y
NOR	0	0	0	1 ←
	0	0	1	X → 0
	0	1	0	0
	0	1	1	0
XOR	1	0	0	X 0
	1	0	1	1 ←
	1	1	0	1 ←
	1	1	1	0


1. Mux 8:1

 

2. Mux 4:1 & compuertas

 

3. Mux 2:1 & compuertas

 

Ejercicio 05.

- Propagation delay: es el tiempo que toma un circuito en devolver la salida esperada desde que se aplicó el cambio en la entrada.
- Contamination delay: es el tiempo que un circuito comienza a cambiar su salida pero sin estabilizarse en el estado esperado.
- Ruta crítica: es el camino más largo que toma una señal en el circuito hasta llegar a la salida, luego de pasar por los componentes en esa ruta.
- Ruta corta: es el camino más corto que tiene una señal hasta la salida, esto no significa que en esa ruta se llegue al punto estable en la salida.

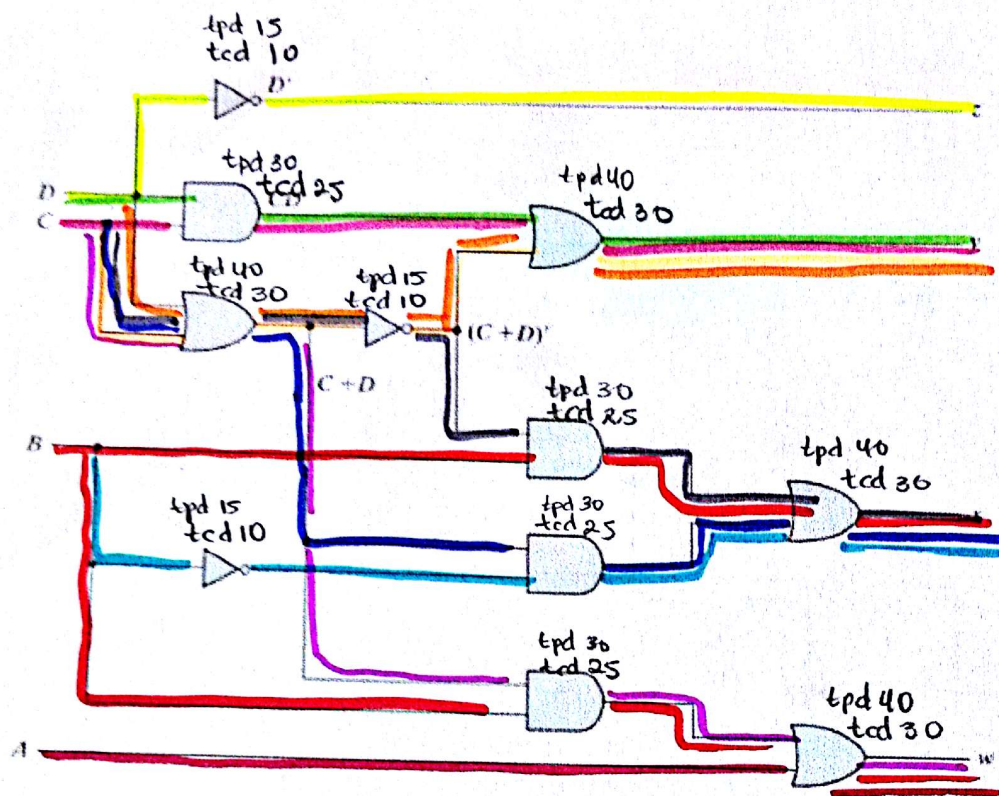


Figure 5: Circuito 04

Ejercicio 06

Circuito 01

Salida F1

80ps tpd

125ps tpd

170ps tpd

3 rutas criticas

60ps tcd ← ruta corta

100ps tcd

135ps tcd

[3]

Salida F2

85ps tpd

3 rutas criticas

70ps tcd

3 rutas cortas

[3]

Circuito 02

salida F

65ps tpd

85ps tpd

95ps tpd

ruta critica 100ps tpd

70ps tpd

50ps tcd

65ps tcd

65ps tcd

80ps tcd

55ps tcd ruta corta

Salida G

65ps tpd

ruta critica 100ps tpd

50ps tpd

85ps tpd

50ps tcd

80ps tcd

40ps tcd ruta corta

65ps tcd

Circuito 03

salida F1

ruta corta

80ps tpd

ruta critica 145ps tpd

125ps tpd

130ps tpd

100ps tpd

60ps tcd

105ps tcd

95ps tcd

95ps tcd

70ps tcd

110ps tpd 85ps tcd

Salida F2

55ps tpd

ruta critica 85ps tpd

70ps tpd

40ps tcd ruta corta

65ps tcd

55ps tcd

Circuito 04

Salida z

ruta critica 15 ps tpd

Salida y

70 ps tpd

2 rutas criticas 95 ps tpd

Salida x

2 rutas criticas 125 ps tpd

70 ps tpd

110 ps tpd

85 ps tpd

Salida w

2 rutas criticas 110 ps tpd

70 ps tpd

40 ps tpd

10 ps tcd ruta corta

55 ps tcd

70 ps tcd

[2] 2 rutas cortas
[2]

95 ps tcd

55 ps tcd

85 ps tcd

65 ps tcd


[2] ruta corta
[2]

85 ps tcd


55 ps tcd

30 ps tcd ruta corta

[2]

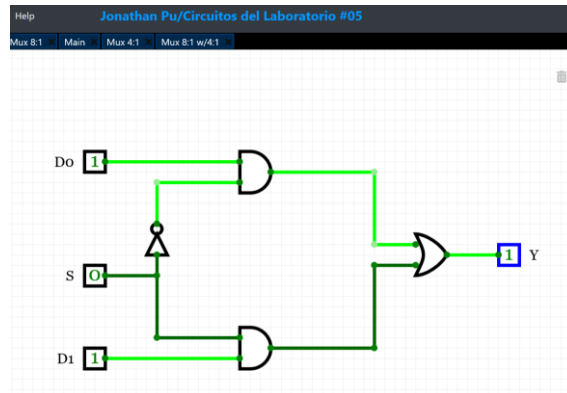


Mux 2:1

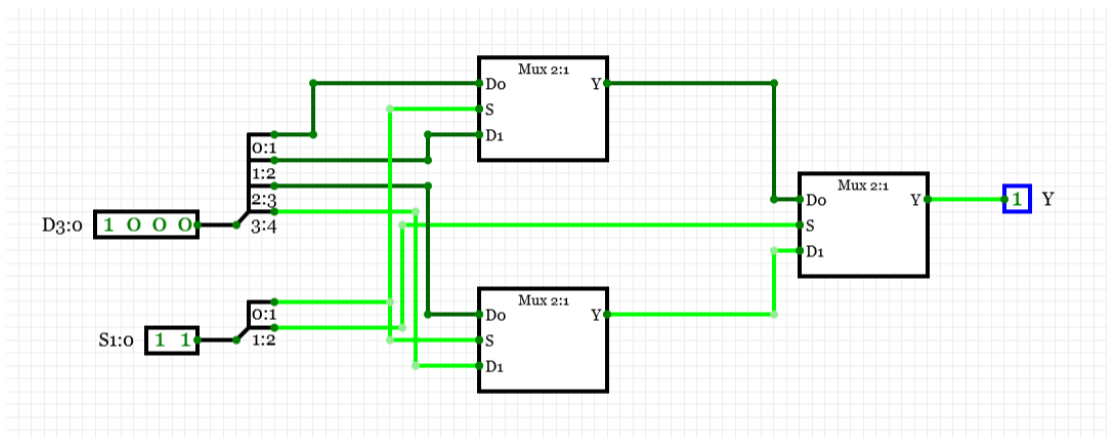

Mux 4:1

Mux 8:1 usando 2:1

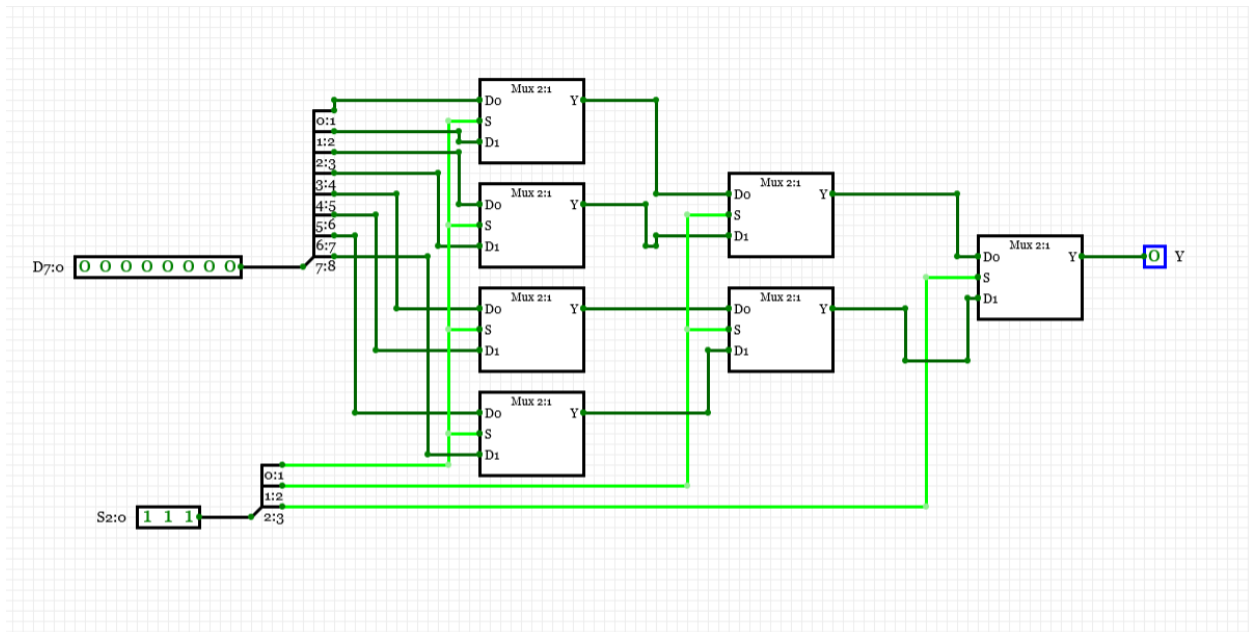

Mux 8:1 usando 4:1



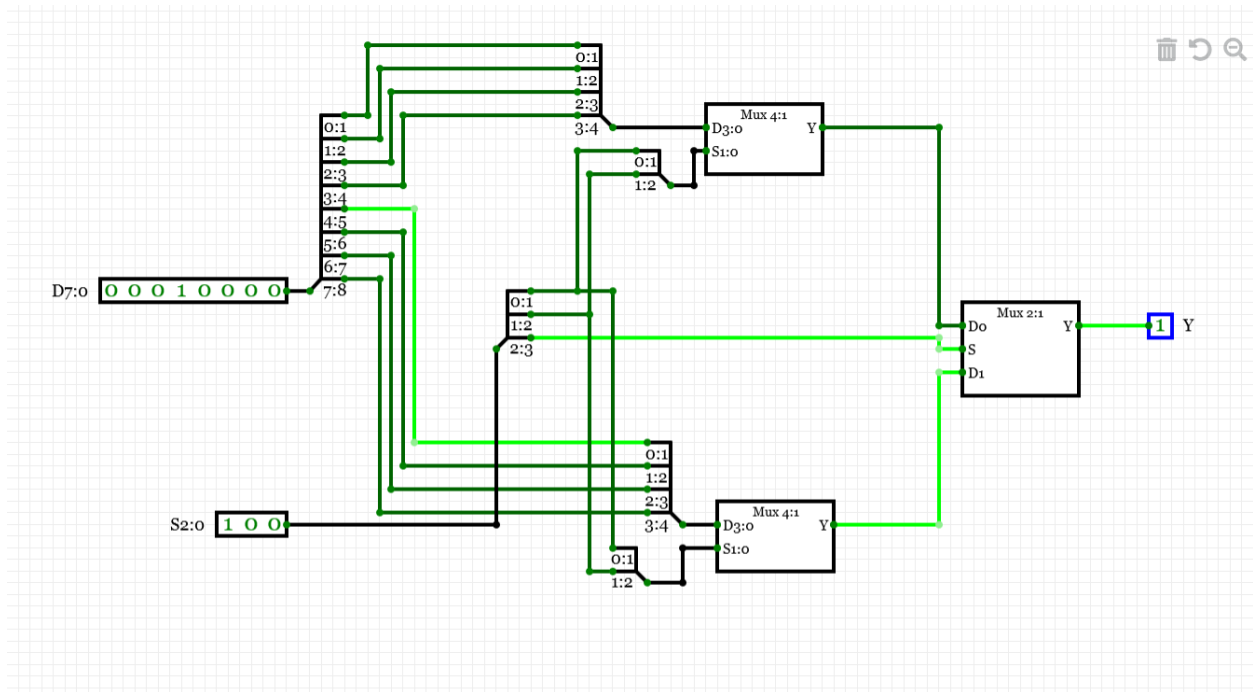



Tabla 01. MUX 8:1

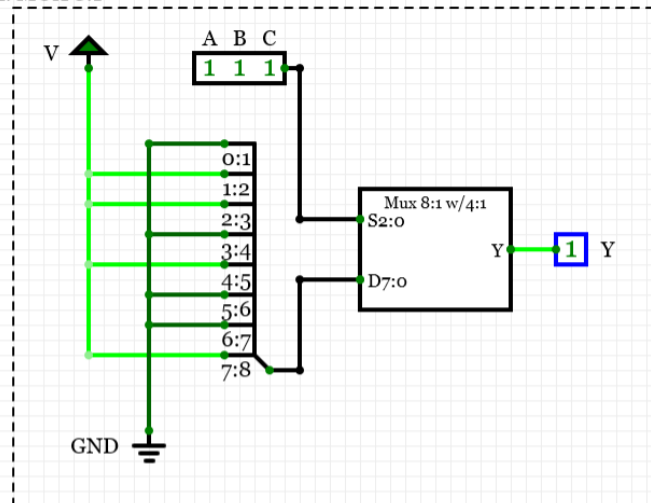


Tablao1. MUX 4:1

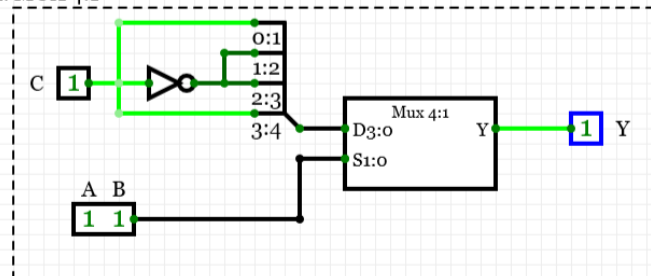


Tablao1. MUX 2:1

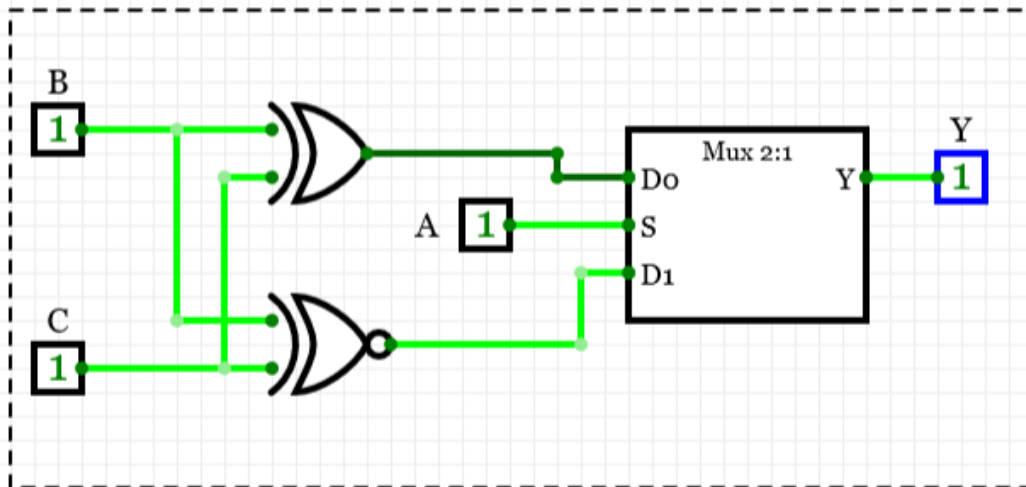


Tablao2. MUX 8:1

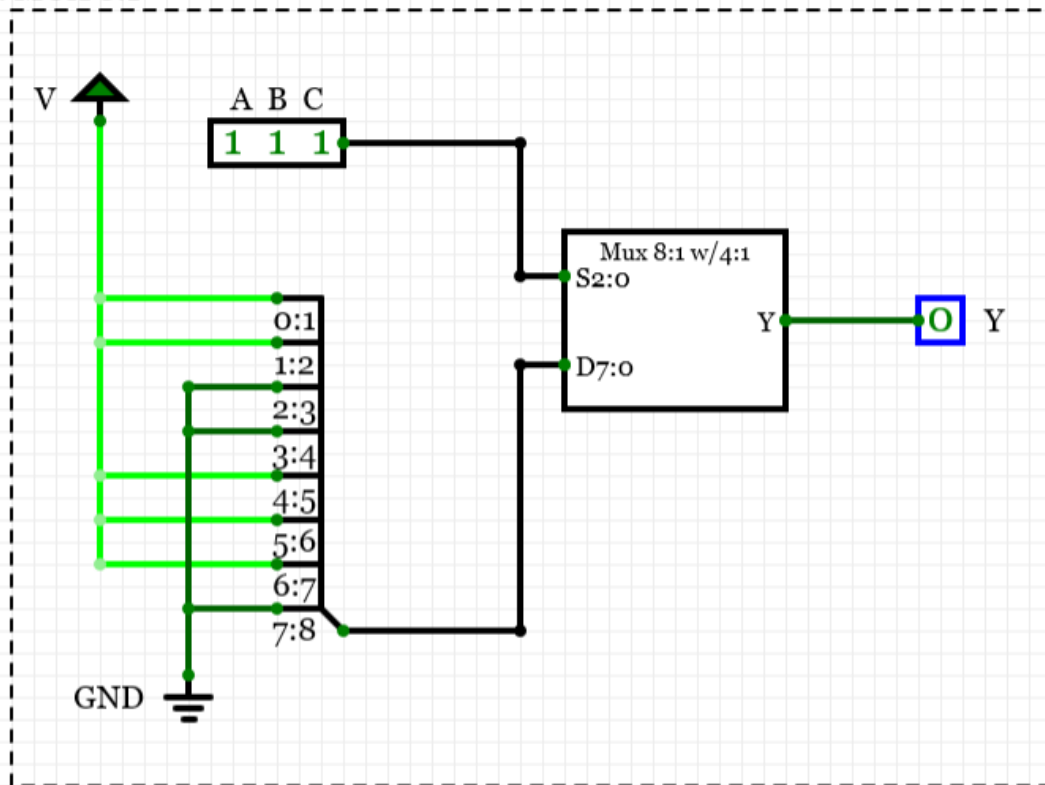


Tablao2. MUX 4:1

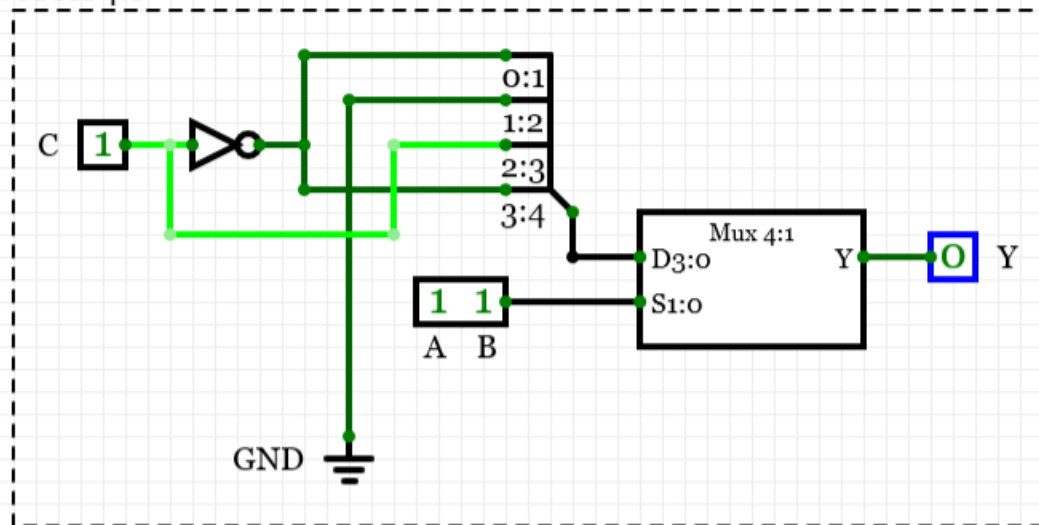


Tablao2. MUX 2:1

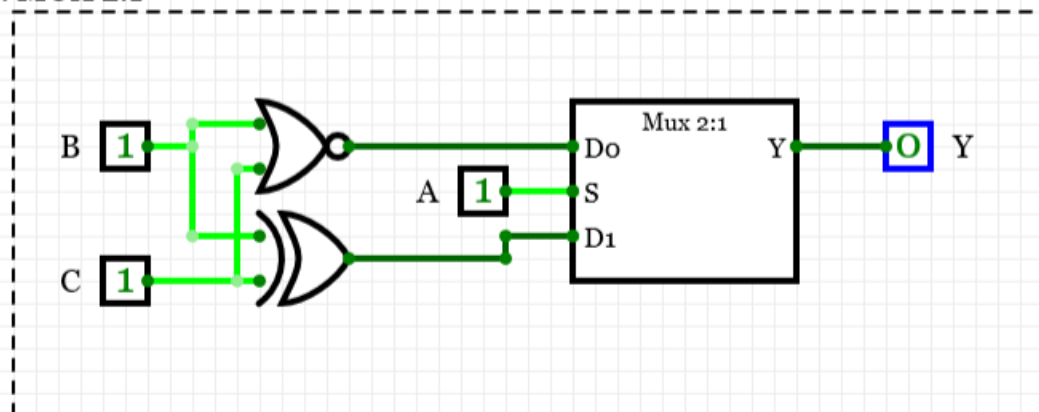

Tablao1. Decoder

 

Tablao2. Decoder

 

Código para el mux 2x1

```
//Modulo mux 2:1
module Mux_2x1(output wire Y, input wire D0, D1, S);
    assign Y = S ? D1 : D0; //Si S es 0, D0 se cumple, si S es falso D1 se cumple
endmodule
```

Código para el mux 4x1

```
//Modulo mux 4:1
module Mux_4x1(output wire Y2, input wire D0, D1, D2, D3, S0, S1);
    //declarar los cables que van a conectar los muxes2x1 entre si
    wire Y0, Y1;
    //utilizar el modulo 2x1 para conectar los selectores
    Mux_2x1 c1(Y0, D0, D1, S0); //cable de subsalida Y0, entra selector S0 y D0, D1
    Mux_2x1 c2(Y1, D2, D3, S0); //cable de subsalida Y1, entra selector S0, D2, D3
    Mux_2x1 c3(Y2, Y0, Y1, S1); //cable de salida Y, entra selector S1, y entran las salidas de los anteriores
endmodule
```

Código para el mux 8x1

```
//Modulo mux 8:1
module Mux_8x1(output wire Y5, input wire D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, S0, S1, S2);
    //declarar los subcables de los muxes4x1
    wire Y3, Y4;
    //utilizar dos modulos 4x1 primero
    Mux_4x1 c4(Y3, D0, D1, D2, D3, S0, S1);
    Mux_4x1 c5(Y4, D4, D5, D6, D7, S0, S1);
    //utilizar un modulo 2x1
    Mux_2x1 c6(Y5, Y3, Y4, S2);
endmodule
```

Código de implementación Tabla01 con 8x1

```
//Implementacion del ejercicio01 con muxes generados
//
//Tabla01 mux 8:1
module Tabla01_8x1(output wire Y6, input wire inA, inB, inC);
    //utilizar el modulo 8x1
    wire GND, V;
    assign GND = 0;
    assign V = 1;
    Mux_8x1 T1_8x1(Y6, GND, V, V, GND, V, GND, GND, V, inA, inB, inC);
endmodule
```



```

module testbench();

//Tabla01 con mux 8x1
    reg p1, p2, p3;
    wire out1;
    //mi modulo Tabla01_8x1 recibe la salida primero, luego las entradas
    Tabla01_8x1 T1a(out1, p1, p2, p3);

    initial begin
        #1
        $display("\n");
        $display(" Tabla01 8x1 ");
        $display("A  B  C  |  Y");
        $display("-----|---");
        $monitor("%b  %b  %b  |  %b", p1, p2, p3, out1);
        //entradas comienzan todas en 0
        p1 = 0; p2 = 0; p3 = 0;
        #1 p1 = 0; p2 = 0; p3 = 1;
        #1 p1 = 0; p2 = 1; p3 = 0;
        #1 p1 = 0; p2 = 1; p3 = 1;
        #1 p1 = 1; p2 = 0; p3 = 0;
        #1 p1 = 1; p2 = 0; p3 = 1;
        #1 p1 = 1; p2 = 1; p3 = 0;
        #1 p1 = 1; p2 = 1; p3 = 1;
    end

```

Código de implementación Tabla01 con 4x1

```

//Tabla01 mux 4:1
module Tabla01_4x1(output wire Y7, input wire inA, inB, inC);
    //declaracion de cables para las entradas de C
    wire N1;
    assign N1 = ~ inC;
    //utilizar el modulo 4x1
    Mux_4x1 T1_4x1 (Y7, inC, N1, N1, inC, inA, inB);
endmodule

```

```

//Tabla01 con mux 4x1
reg p4, p5, p6;
wire out2;

Tabla01_4x1 T1b(out2, p4, p5, p6);
initial begin
    #9
    $display("\n");
    $display(" Tabla01 4x1 ");
    $display("A  B  C  |  Y");
    $display("-----|---");
    $monitor("%b %b %b | %b", p4, p5, p6, out2);
    //entradas comienzan todas en 0
    p4 = 0; p5 = 0; p6 = 0;
    #1 p4 = 0; p5 = 0; p6 = 1;
    #1 p4 = 0; p5 = 1; p6 = 0;
    #1 p4 = 0; p5 = 1; p6 = 1;
    #1 p4 = 1; p5 = 0; p6 = 0;
    #1 p4 = 1; p5 = 0; p6 = 1;
    #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 0;
    #1 p4 = 1; p5 = 1; p6 = 1;

end

```

Código de implementación Tabla01 con 2x1

```

//Tabla01 mux 2:1
module Tabla01_2x1(output wire Y8, input wire inA, inB, inC);
    wire compuerta1, compuerta2;
    assign compuerta1 = (inB) ^ (inC);
    assign compuerta2 = (inB) ~^ (inC);
    //utilizar el modulo 2x1
    Mux_2x1 T1_2x1(Y8, compuerta1, compuerta2, inA);
endmodule

```



```

//Tabla01 con mux 2x1
    reg p7, p8, p9;
    wire out3;

    Tabla01_2x1 T1c(out3, p7, p8, p9);
    initial begin
        #17
        $display("\n");
        $display(" Tabla01 2x1 ");
        $display("A  B  C  |  Y");
        $display("-----|---");
        $monitor("%b  %b  %b  |  %b", p7, p8, p9, out3);
        //entradas comienzan todas en 0
        p7 = 0; p8 = 0; p9 = 0;
        #1 p7 = 0; p8 = 0; p9 = 1;
        #1 p7 = 0; p8 = 1; p9 = 0;
        #1 p7 = 0; p8 = 1; p9 = 1;
        #1 p7 = 1; p8 = 0; p9 = 0;
        #1 p7 = 1; p8 = 0; p9 = 1;
        #1 p7 = 1; p8 = 1; p9 = 0;
        #1 p7 = 1; p8 = 1; p9 = 1;
    end

```

Código de implementación Tabla02 con 8x1

```

//Tabla02 mux 8:1
module Tabla02_8x1(output wire Y9, input wire inA, inB, inC);
    //declarar tierra y voltaje
    wire GND, V;
    assign GND = 0;
    assign V = 1;
    //utilizar el modulo 8x1 (recibe primero la salida)
    Mux_8x1 T2_8x1(Y9, V, V, GND, GND, V, V, V, GND, inC, inB, inA);
endmodule

```

```

//Tabla02 con mux 8x1
reg p10, p11, p12;
wire out4;

Tabla02_8x1 T2a(out4, p10, p11, p12); //se tomaron las x's como 1, 1
initial begin
    #25
    $display("\n");
    $display(" Tabla02 8x1 ");
    $display("A  B  C  |  Y");
    $display("-----|---");
    $monitor("%b  %b  %b  |  %b", p10, p11, p12, out4);
    //entradas comienzan todas en 0
    p10 = 0; p11 = 0; p12 = 0;
    #1 p10 = 0; p11 = 0; p12 = 1;
    #1 p10 = 0; p11 = 1; p12 = 0;
    #1 p10 = 0; p11 = 1; p12 = 1;
    #1 p10 = 1; p11 = 0; p12 = 0;
    #1 p10 = 1; p11 = 0; p12 = 1;
    #1 p10 = 1; p11 = 1; p12 = 0;
    #1 p10 = 1; p11 = 1; p12 = 1;
end

```

Código de implementación Tabla02 con 4x1

```

//Tabla02 mux 4:1
module Tabla02_4x1(output wire Y10, input wire inA, inB, inC);
    //declarar el cable negado C y tierra
    wire NC, GND;
    assign NC = ~(inC);
    assign GND = 0;
    //utilizar el modulo 4x1
    Mux_4x1 T2_4x1(Y10, NC, GND, inC, NC, inB, inA);
endmodule

```



```

//Tabla02 con mux 4x1
reg p13, p14, p15;
wire out5;

Tabla02_4x1 T2b(out5, p13, p14, p15); //se tomaron las x's como 0, 0
initial begin
    #33
    $display("\n");
    $display(" Tabla02 4x1 ");
    $display("A  B  C  |  Y");
    $display("-----|---");
    $monitor("%b  %b  %b  |  %b", p13, p14, p15, out5);
    //entradas comienzan todas en 0
    p13 = 0; p14 = 0; p15 = 0;
    #1 p13 = 0; p14 = 0; p15 = 1;
    #1 p13 = 0; p14 = 1; p15 = 0;
    #1 p13 = 0; p14 = 1; p15 = 1;
    #1 p13 = 1; p14 = 0; p15 = 0;
    #1 p13 = 1; p14 = 0; p15 = 1;
    #1 p13 = 1; p14 = 1; p15 = 0;
    #1 p13 = 1; p14 = 1; p15 = 1;
end

```

Código de implementación Tabla02 con 2x1

```

//Tabla02 mux 2:1
module Tabla02_2x1(output wire Y11, input wire inA, inB, inC);
    //necesito declarar dos compuertas
    wire compuerta1, compuerta2;
    assign compuerta1 = (inB) ~| (inC); //compuerta NOR
    assign compuerta2 = (inB) ^ (inC); //compuerta XOR
    //utilizar modulo 2x1
    Mux_2x1 T2_2x1(Y11, compuerta1, compuerta2, inA);
endmodule

```

```

//Tabla02 con mux 2x1
reg p16, p17, p18;
wire out6;

Tabla02_2x1 T2c(out6, p16, p17, p18); //se tomaron las x's como 0, 0
initial begin
    #41
    $display("\n");
    $display(" Tabla02 2x1 ");
    $display("A  B  C  |  Y");
    $display("-----|---");
    $monitor("%b  %b  %b  |  %b", p16, p17, p18, out6);
    //entradas comienzan todas en 0
    p16 = 0; p17 = 0; p18 = 0;
    #1 p16 = 0; p17 = 0; p18 = 1;
    #1 p16 = 0; p17 = 1; p18 = 0;
    #1 p16 = 0; p17 = 1; p18 = 1;
    #1 p16 = 1; p17 = 0; p18 = 0;
    #1 p16 = 1; p17 = 0; p18 = 1;
    #1 p16 = 1; p17 = 1; p18 = 0;
    #1 p16 = 1; p17 = 1; p18 = 1;
end

```

```

//Fin del codigo
initial
    #49 $finish;

//GTK Wave
initial begin
    $dumpfile("Lab05Muxes_tb.vcd"); //nombre del archivo
    $dumpvars(0, testbench); //Nombre de este modulo
end

//fin del modulo para las 6 tablas
endmodule

```

```
PS C:\Users\jpu20\Documents\GitHub\Repositorio D1 19249\Lab05 D1> apio sim
```

```
----> WARNING: no PCF file found (.pcf)
```

```
iverilog -o Lab05Muxes_tb.out -D VCD_OUTPUT=Lab05Muxes_tb C:/Users/jpu20/.apio/packages/toolchain-yosys/share/yosys/ice40/cells_sim.v Lab05Muxes.v Lab05Muxes_tb.v  
vvp Lab05Muxes_tb.out
```

```
VCD info: dumpfile Lab05Muxes_tb.vcd opened for output.
```

```
Tabla01 8x1
```

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

```
Tabla01 4x1
```

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

```
Tabla01 2x1
```

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Tabla02 8x1

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabla02 4x1


A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Tabla02 2x1


A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

gtkwave Lab05Muxes_tb.vcd Lab05Muxes_tb.gtkw

GTK wave para la tabla01

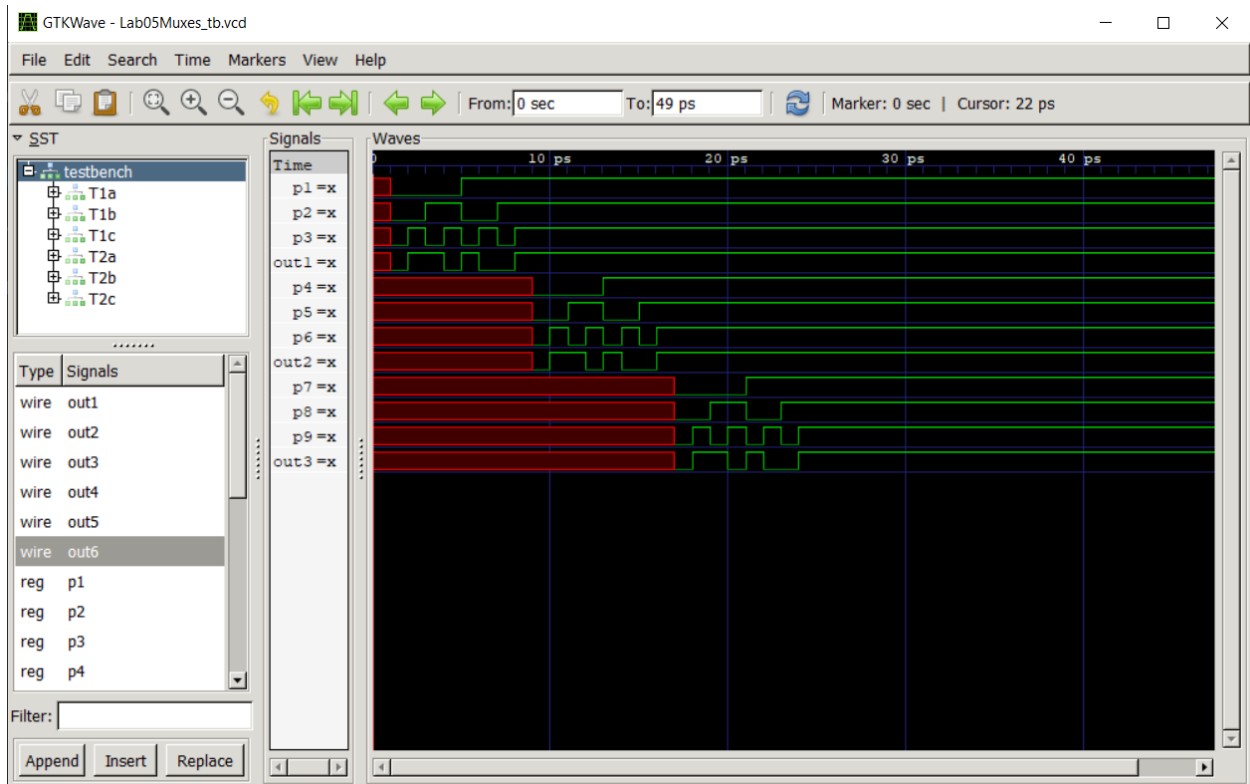

GTK Wave para la tabla02

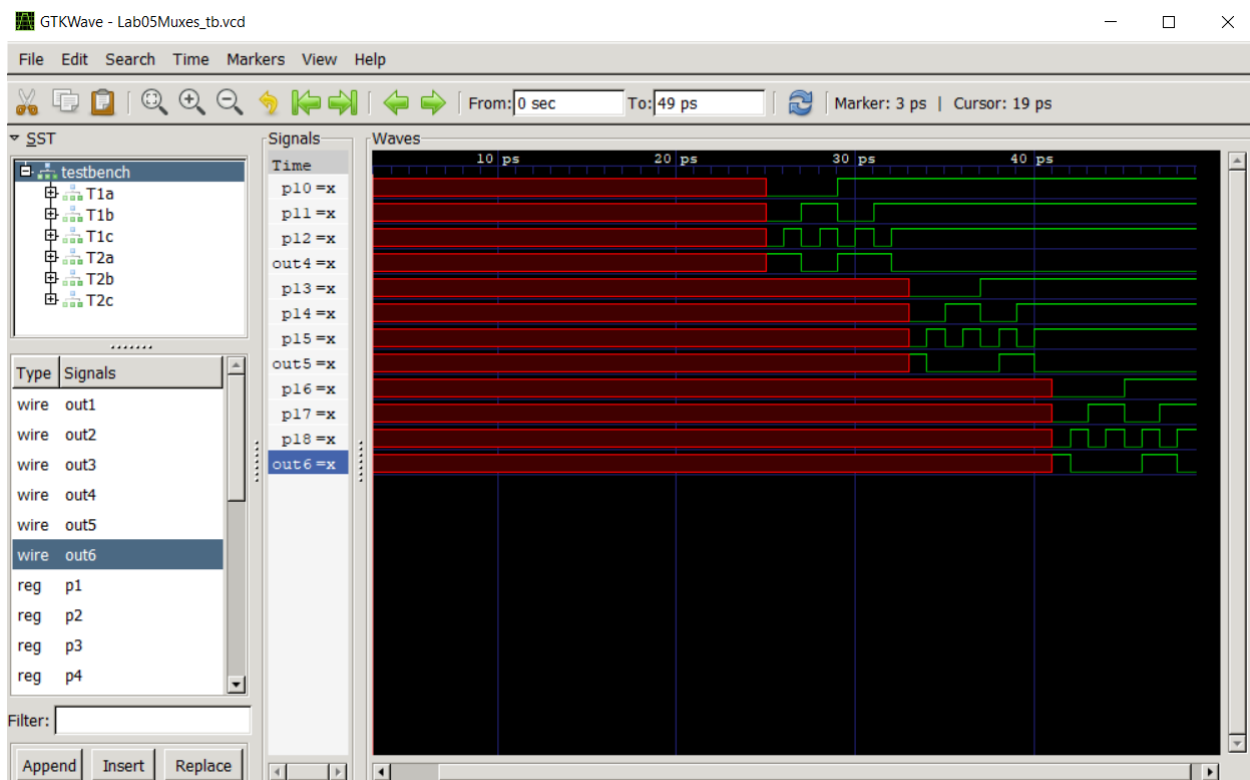

<https://github.com/pu19249/Repositorio-D1-19249.git>