

LAB. 06

Jonathan Emanuel Pu Aguilera
Carné 19249

Fecha entrega: 05.09.2020
Lab. Sección 11

LABORATORIO #6

Ejercicio 01

```

graph LR
    S0((S0)) -- "A/0" --> S0
    S0 -- "A/1" --> S1((S1))
    S1 -- "B/0" --> S0
    S1 -- "B/1" --> S2((S2))
    S2 -- "A/1" --> S2
    S2 -- "A/0" --> S0
    S1 -- "A+B/0" --> S0
  
```

1. Caja negra

4. Ecuaciones booleanas

- $S'_0 = S_1 \cdot B + S_0 \cdot B$
- $S'_1 = S_0 \cdot S'_1 \cdot A$
- $Y = S_0 \cdot B$

2. Tabla de transiciones de estado sin codificar.

Estado actual	Entradas		Estado futuro	Salida
S	A	B	S'	Y
S ₀	A	X	S ₁	\bar{Y}
S ₀	\bar{A}	X	S ₀	\bar{Y}
S ₁	X	B	S ₂	\bar{Y}
S ₁	X	\bar{B}	S ₀	\bar{Y}
S ₂	\bar{A}	\bar{B}	S ₀	\bar{Y}
S ₂	A	B	S ₂	Y

3. Tabla codificada

S₀ = 00 S₁ = 01 S₂ = 10

Estado actual	Entradas		Estado futuro	Salida
S	A	B	S'	Y
00	1	X	01	0
00	0	X	00	0
01	X	1	10	0
01	X	0	00	0
10	0	0	00	0
10	1	1	10	1

Resolución de la tabla en Logic Friday y simplificación de las ecuaciones

Sa	Sb	A	B	=>	Sf_a	Sf_b	Y
X	1	X	1		1		
0	0	1	X			1	
1	X	X	1		1		1

Entered by truthtable:

$$Sf_a = Sa' Sb A' B + Sa' Sb A B + Sa Sb' A B;$$

$$Sf_b = Sa' Sb' A B' + Sa' Sb' A B;$$

$$Y = Sa Sb' A B;$$

Minimized:

$$Sf_a = Sb B + Sa B;$$


$$Sf_b = Sa' Sb' A ;$$

$$Y = Sa B;$$


Tabla original

Sa	Sb	A	B	=>	Sf_a	Sf_b	Y
0	0	1	0			1	
0	0	1	1			1	
0	1	0	1		1		
0	1	1	1		1		
1	0	0	1		X	X	X
1	0	1	0		X	X	X
1	0	1	1		1		1
1	1	0	0		X	X	X
1	1	0	1		X	X	X
1	1	1	0		X	X	X
1	1	1	1		X	X	X

Ejercicio 01

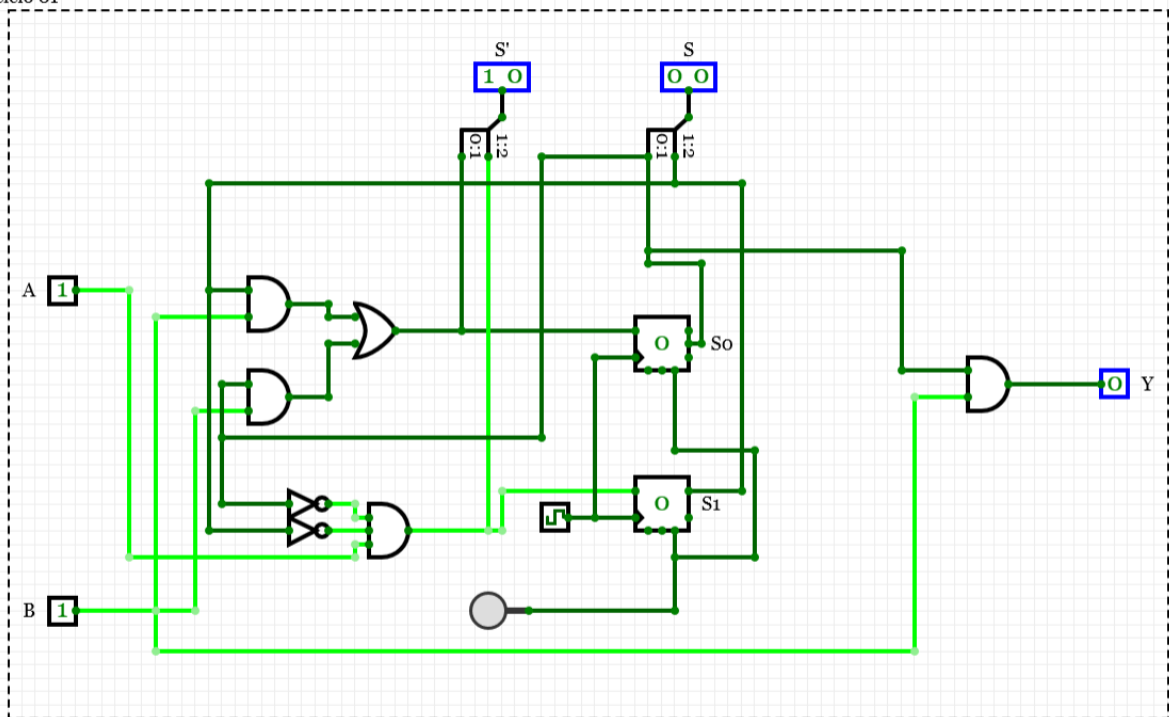


Ejercicio 02.

 


Ejercicio 03.

1. Diagrama de transición de estados

 

2. Caja negra

 

3. Tablas de transiciones

3. Tabla de transiciones sin codificar

Current state S	Input P	Next S'
E ₀	P	E ₁
E ₀	\bar{P}	E ₇
E ₁	P	E ₂
E ₁	\bar{P}	E ₀
E ₂	P	E ₃
E ₂	\bar{P}	E ₁
E ₃	P	E ₄
E ₃	\bar{P}	E ₂
E ₄	P	E ₅
E ₄	\bar{P}	E ₃
E ₅	P	E ₆
E ₅	\bar{P}	E ₄
E ₆	P	E ₇
E ₆	\bar{P}	E ₅
E ₇	P	E ₀
E ₇	\bar{P}	E ₆

Encoding			
E ₀	0	0	0
E ₁	0	0	1
E ₂	0	1	0
E ₃	0	1	1
E ₄	1	0	0
E ₅	1	0	1
E ₆	1	1	0
E ₇	1	1	1

P=1 P=0

4. Tabla de transiciones codificada

Current state S	Input	Next S'
0 0 0	1	0 0 1
0 0 0	0	1 1 1
0 0 1	1	0 1 0
0 0 1	0	0 0 0
0 1 0	1	0 1 1
0 1 0	0	0 0 1
0 1 1	1	1 0 0
0 1 1	0	0 1 0
1 0 0	1	1 0 1
1 0 0	0	0 1 1
1 0 1	1	1 1 0
1 0 1	0	1 0 0
1 1 0	1	1 1 1
1 1 0	0	1 0 1
1 1 1	1	0 0 0
1 1 1	0	1 1 0

Tabla de salidas

Current State S			Output		
S ₂	S ₁	S ₀	Y ₁₀₂	Y ₁₀₁	Y ₁₀₀
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0

4. Ecuaciones minimizadas y tablas resueltas en Logic Friday

Minimized:

$Sf_0 = S0' S1 S2 P + S0' S1' S2' P' + S0 S2 P' + S0 S1' P + S0 S1 S2' ;$

$Sf_1 = S1 S2 P' + S1' S2 P + S1' S2' P' + S1 S2' P ;$

$Sf_2 = S2' ;$

Tabla minimizada

S0	S1	S2	P	=>	Sf_0	Sf_1	Sf_2
0	1	1	1		1		
0	0	0	0		1		
1	X	1	0		1		
1	0	X	1		1		
X	1	1	0			1	
X	0	1	1			1	
1	1	0	X		1		
X	0	0	0			1	
X	1	0	1			1	
X	X	0	X				1

Tabla original

S0	S1	S2	P	=>	Sf_0	Sf_1	Sf_2
0	0	0	0		1	1	1
0	0	0	1				1
0	0	1	1			1	
0	1	0	0				1
0	1	0	1			1	1
0	1	1	0			1	
0	1	1	1		1		
1	0	0	0			1	1
1	0	0	1		1		1
1	0	1	0		1		
1	0	1	1		1	1	
1	1	0	0		1		1
1	1	0	1		1	1	1
1	1	1	0		1	1	

Tabla de salidas simplificada

S0	S1	S2	=>	Y[0]	Y[1]	Y[2]
0	1	X			1	
X	1	0				1
X	0	1				1
1	0	X			1	
1	X	X		1		


Tabla de salidas originales

S0	S1	S2	=>	Y[0]	Y[1]	Y[2]
0	0	1				1
0	1	0			1	1
0	1	1			1	
1	0	0		1	1	
1	0	1		1	1	1
1	1	0		1		1
1	1	1		1		

Ecuaciones de lógica de salidas simplificada

Minimized:
 $Y[0] = S0$;
 $Y[1] = S0' S1 + S0 S1'$;
 $Y[2] = S1 S2' + S1' S2$;

- Implementación en CircuitVerse

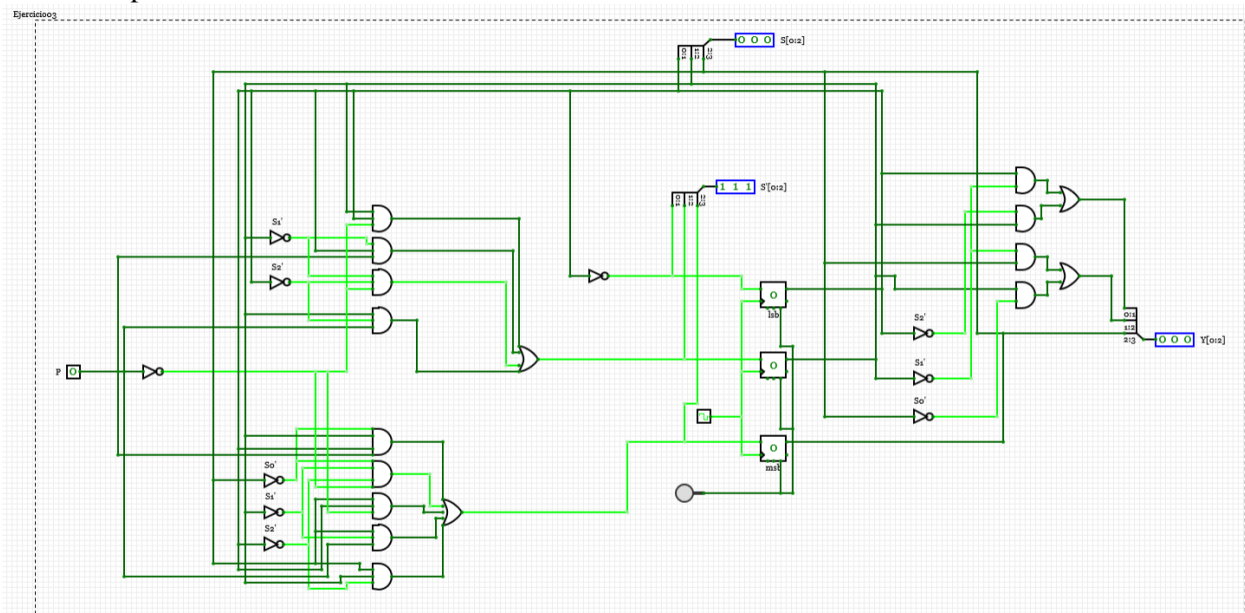

Ejercicio 04

Non-blocking assignment (<=)

Asigna valores registrando tipos de datos, pero en el proceso no impide que otros assign se lleven a cabo, inicia en un tiempo dado y actualiza sus valores al final de ese tiempo. A diferencia de los **blocking assignments** (=) que no permiten que otras instrucciones se ejecuten al mismo tiempo hasta que se haya dado el valor al assign, no lo interrumpe otra instrucción.

Cuando utilizarlos

Blocking: cuando se hace un bloque always; para modelar lógica combinacional

Non-blocking: para secuencia lógica; latches; en un bloque always que tenga secuenciales y combinacionales

Ejemplo de non-blocking para modelar secuencia lógica síncrona:

```
always_ff @(posedge clk)
    begin
        n1 <= d; // nonblocking
        q <= n1; // nonblocking
    end
```

Ejemplo de blocking para lógica combinacional simple:

```
assign y = s ? d1 : d0;
```


Ejercicio 06

```
3 //Primero se modula el ff_D con asynchronus reset
4 module ff_D1(input wire D, clk, reset, output reg Q);
5     always @ (posedge clk or posedge reset)
6     begin
7         if (reset == 1'b1) begin;
8             Q <= 1'b1;
9         end
10        else begin
11            Q <= D;
12        end
13    end
14 endmodule
15
16 // Ejercicio01
17 module FSM1(
18     input wire clk, inA, inB, reset, output wire out1);
19
20     wire D0, D1; //son los cables que van a entrar como D a mis ff_D
21     wire Q0, Q1; //son los que salen de mis ff_D
22
23     assign D0 = (Q1 & inB) | (Q0 & inB);
24     assign D1 = (~D0 & ~D1 & inA);
25
26     //llamo los dos ff_D que necesito
27     ff_D1 a1(D0, clk, reset, Q0);
28     ff_D1 a2(D1, clk, reset, Q1);
29
30     //ahora ya utilizo estos nuevos cables
31     assign Y = D0 & inB;
32
33 endmodule
```

```
//Jonathan Pu c. 19249
```

```
module testbench();  
    //Para la primera FSM  
    reg clk, reset, A, B;  
    wire Y;  
  
    always  
    |   #5 clk = ~clk;  
    FSM1 E01(clk, A, B, reset, Y);  
  
    initial begin  
        $display("\n");  
        $display("clk reset A B | Y");  
        $display("-----");  
        $monitor("%b %b %b %b | %b", clk, reset, A, B, Y);  
        //entradas comienzan en 0  
        clk = 0; reset = 0; A = 0; B = 0;  
        #1 reset = 1;  
        #1 reset = 0;  
        #10 A = 1; B = 0;  
        #10 A = 0; B = 1;  
        #10 A = 1; B = 1;  
    end  
  
    initial  
    |   #48 $finish;  
  
    //GTK Wave  
    initial begin  
        $dumpfile("FSM06_tb.vcd"); //nombre del archivo  
        $dumpvars(0, testbench); //nombre del modulo  
    end  
  
endmodule
```

```

//Ejercicio003
module FSM2 (
    input wire clk, P, reset, output Y0, Y1, Y2);

    //declaro los cables que van a salir de mis ff_D
    wire Q0, Q1, Q2;
    //los cables que entran a mis ff_D
    wire D0, D1, D2;

    //ecuaciones de los estados futuros
    assign D0 = (~D0 & D1 & D2 & P) | (~D0 & ~D1 & ~D2 & ~P)
        | (D0 & D2 & ~P) | (D0 & ~D1 & P) | (D0 & D1 & ~D2);

    assign D1 = (D1 & D2 & ~P) | (~D1 & D2 & P) | (~D1 & ~D2 & ~P) | (D1 & ~D
        & ~P);

    assign D2 = ~D2;

    //tres ff_D
    ff_D1 b1(D2, clk, reset, Q2);
    ff_D1 b2(D1, clk, reset, Q1);
    ff_D1 b3(D0, clk, reset, Q0);

    //ecuacion de las salidas
    assign Y0 = Q0;
    assign Y1 = (~Q0 & Q1) | (Q0 & ~Q1);
    assign Y2 = (Q1 & ~Q2) | (~Q1 & Q2);
endmodule

```

```

reg P;
wire Y0, Y1, Y2;

FSM2 E03(clk, P, reset, Y0, Y1, Y2);

initial begin
    $display("\n");
    $display("clk reset P | Y0 Y1 Y2");
    $display("-----");
    $monitor("%b %b %b | %b %b %b", clk, reset, P, Y0, Y1, Y2);
    //entradas comienzan en 0
    clk = 0; reset = 0; P = 0;
    #1 reset = 1;
    #1 reset = 0;
    #10 P = 1;
    #10 P = 0;
end

initial
    #48 $finish;

//GTK Wave
initial begin
    $dumpfile("FSM06_tb.vcd"); //nombre del archivo
    $dumpvars(0, testbench); //nombre del modulo
end

endmodule

```

Ejercicio 05

```
1 //Jonathan Pu c. 19249
2
3
4 //Ejercicio05 FF D con R asinc. y S sinc.
5
6 module FF_D (input [0:3]D, CLK, set, reset, output [0:3]Q);
7
8 //reset asincrono
9 always @ (posedge CLK or posedge reset)
10     if reset == 1'b 1 begin
11         [0:3]Q <= 4'b 0000;
12     end else begin [0:3]Q <= 4'b 0000;
13         [0:3]Q <= [0:3]D;
14     if reset == 0;
15 //set sincrono
16     if set ==1'b begin
17         Q<= 4'b 1111;
18     else
19         [0:3]Q <= [0:3]D;
20     end
21
22 endmodule
23
```

REPOSITORIO

<https://github.com/pu19249/Repositorio-D1-19249.git>